

Design de circuit

- 1) Énoncé \rightarrow table vérité
- 2) Equation simplifiée (algèbre ou Karnaugh)
- 3) Schéma



Exo 1 additionneur

a) additionneur 1-bit : demi-additionneur

a	b	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$$

$$R = a \cdot b$$

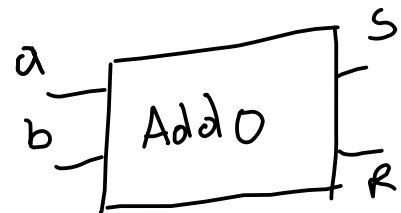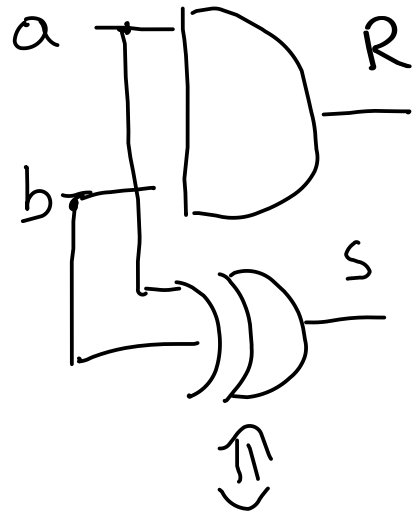

Rappel porte logique

NON :

ET :

\Leftrightarrow

OU :

XOR :

$$\Rightarrow \overline{a+b}$$

b) Additionneur complet

$$\begin{array}{r} 1010 \quad \leftarrow a_i \quad 1100 = a \\ + 1101 \quad \leftarrow b_i \quad 1010 = b \\ \hline ? \quad 0110 \end{array}$$

a_i	b_i	R_{i-1}	S_i	R_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{array}{c|c|c|c} \overline{a}b + ab & \overline{a}\overline{b} & ab & \overline{a}\overline{b} + ab \\ \hline a & b & \overline{a} & \overline{b} \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\overline{a}\overline{b} + ab = a \oplus b$$


$$\begin{aligned} S_i &= \overline{a_i} \overline{b_i} R_{i-1} + \overline{a_i} b_i \overline{R_{i-1}} + a_i \overline{b_i} \overline{R_{i-1}} + a_i b_i R_{i-1} \\ S_i &= \overline{a_i} (\overline{b_i} R_{i-1} + b_i \overline{R_{i-1}}) + a_i (\overline{b_i} \overline{R_{i-1}} + b_i R_{i-1}) \\ S_i &= \overline{a_i} (\underbrace{\overline{b_i} R_{i-1} + b_i \overline{R_{i-1}}}_c) + a_i (\underbrace{\overline{b_i} \overline{R_{i-1}} + b_i R_{i-1}}_{\overline{c}}) \\ S_i &= \overline{a_i} c + a_i \overline{c} \Rightarrow \underline{a_i \oplus b_i \oplus R_{i-1}} \end{aligned}$$


a_i	b_i	R_{i-1}	s_i	R_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$a_i b_i$	00	01	11	10
R_{i-1}				
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$R_i = a_i b_i + R_{i-1} b_i + a_i R_{i-1}$$

$a_i \quad b_i \quad R_{i-1}$

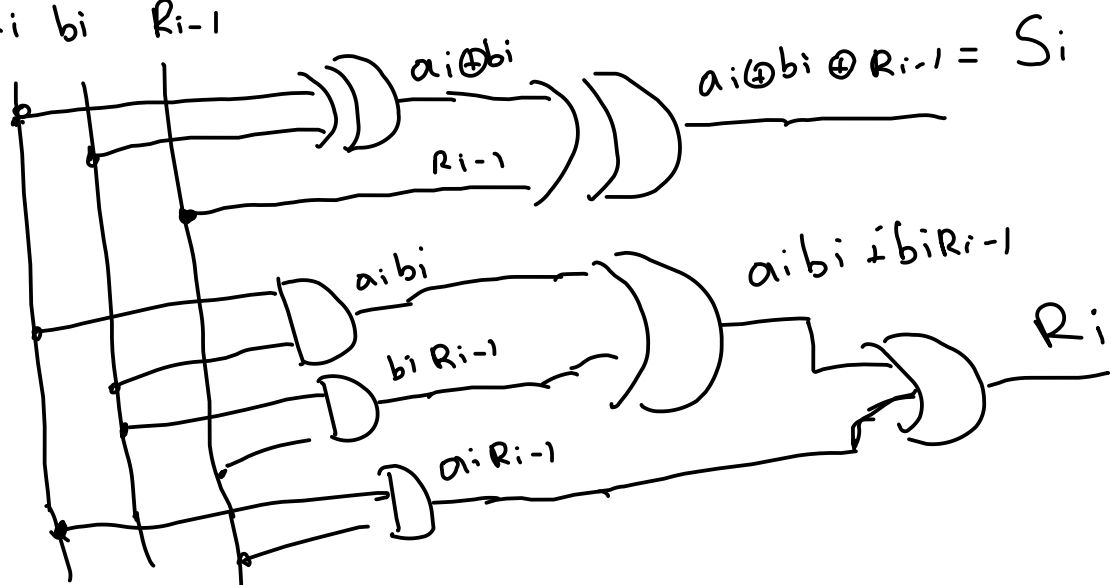


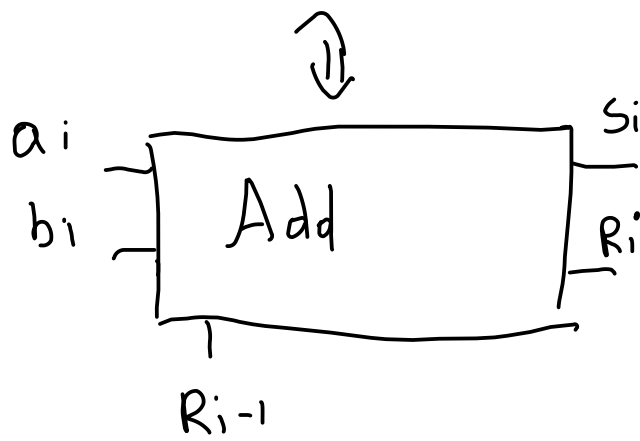


3) Addition sur 1 octet

$$a = a_7 a_6 \dots a_0$$

$$b = b_7 b_6 \dots b_0$$
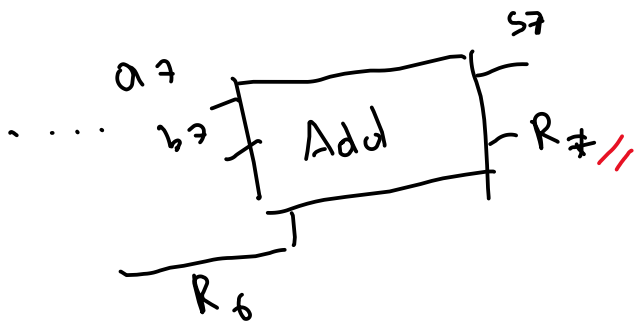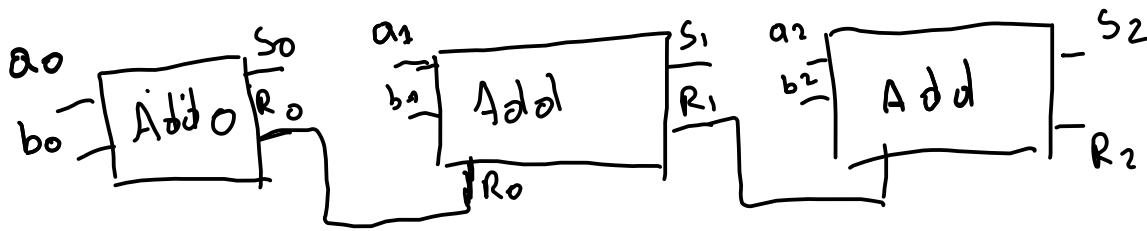
$$\begin{array}{r}
 a_7 a_6 a_5 \dots a_1 a_0 \\
 + \quad b_7 b_6 \dots \quad \quad b_1 b_0 \\
 \hline
 s_7 s_6 \quad \quad \dots \quad s_1 s_0
 \end{array}$$



R_7 peut indiquer un overflow


$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cc} |||| & |||| \\ + & 0000 \end{array} \\
 \hline
 1 \quad 0006 \quad 0000
 \end{array}$$

Exo 2: soustraction

a) Demi soustraction :

$$10 - 1 =$$

a	b	S	R
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

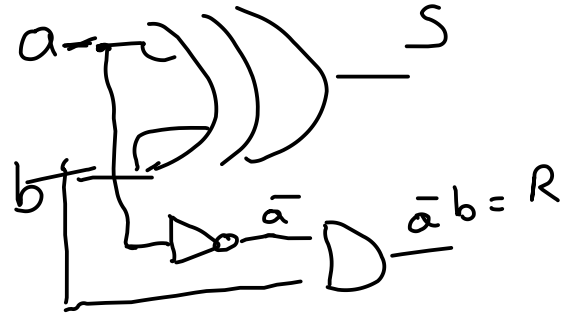

$$S = a\bar{b} + \bar{a}b = a \oplus b$$

$$R = \bar{a}b$$

R_{i-1}

b) Soustraction complet

$$a_i - (b_i + R_{i-1})$$

$$a_i - b_i - R_{i-1}$$

a_i	b_i	R_{i-1}	S_i	R_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

—

$$\begin{array}{r} \begin{array}{ccc} \swarrow & \searrow & \\ 1 & 10 & 1 \\ 0_1 & 1 & 1 \end{array} \\ \hline 0 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

.